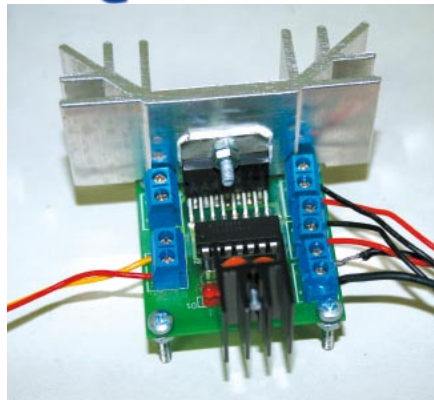
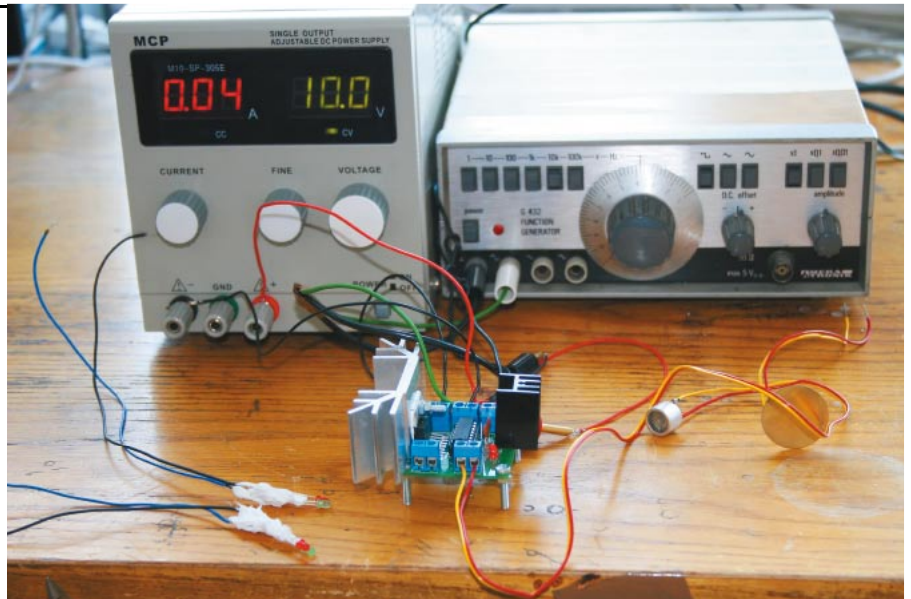




# Gaśnica ultradźwiękowa

Układ nazwany gaśnicą ultradźwiękową tak naprawdę powstał w celu zaspokojenia mojej ciekawości. Chciałem za pomocą ultradźwięków zdmuchnąć płomień świeczki. Zachcianka może dziwna, ale raczej nieszkodliwa...

Janusz Telega  
janusz\_1980@o2.pl



### Wykaz elementów

#### Rezystory

R1 ..... 1k $\Omega$

R2\*, R3\* ..... 1k $\Omega$  (próbnik)

#### Kondensatory

C1 ..... 330nF

C2 ..... 100nF

#### Półprzewodniki

D1 ..... LED 3mm

U1 ..... LM7805TV

U2 ..... 744001

U3 ..... L298N

D3\*, D4\* ..... LED 3mm, zielona (próbnik)

D5\*, D6\* ..... LED 3mm, czerwona (próbnik)

#### Pozostałe

Złącza ARK2 (raster 5mm) – 4 szt.

\* – elementy wchodzące w skład próbnika przydatnego przy uruchamianiu

**Komplet podzespołów z płytką jest dostępny w sieci handlowej AVT jako kit szkolny AVT-2964.**

