


Dekoder RC5 z interfejsem SPI, opisany w języku Verilog, część 1

AVT-545

W artykule przedstawiono sprzętowy dekodery protokołu RC5 z interfejsem równoległym oraz szeregowym interfejsem kompatybilnym z SPI, opisany w języku Verilog i zrealizowany z wykorzystaniem układów CPLD firmy Xilinx.

Rekomendacje:

 artykuł polecamy wszystkim zainteresowanym projektami realizowanymi na układach programowalnych. Oprócz tego, że ostatecznym rezultatem opisu jest kompletny projekt działającego dekodera RC5, to dodatkowo jest tu zaprezentowane projektowanie w języku Verilog.




Współcześnie, w większości przypadków, dekodowanie sygnałów zdalnego sterowania realizowane jest w sposób programowy z wykorzystaniem mikrokontrolerów. Alternatywnie, do dekodowania poszczególnych protokołów zdalnego sterowania można zastosować rozwiązania całkowicie sprzętowe. Dzięki użyciu układów programowalnych i komputerowych narzędzi syntezy logicznej jest to zadanie stosunkowo nieskomplikowane (w porównaniu z klasycznymi metodami projektowania i realizacji układów cyfrowych z wykorzystaniem „katalogowych” układów scalonych) i tanie w realizacji.

Obecnie są wytwarzane układy programowalne o coraz większej złożoności i zasobach logicznych przy jednoczesnym spadku ceny tych układów. Układy programowalne, szczególnie klasy FPGA (*Field Programmable Gate Array* – układy programowalne o strukturze komórkowej), swoimi możliwościami dorównują niejednokrotnie specjalizowanym układom scalonym ASIC (*Application Specific Integrated Circuit*), oferując przy tym możliwość prototypowania konkretnych realizacji i prowadzenia eksperymentów przy niemal minimalnych kosztach, oraz znacznie skracając czas wprowadzenia danego produktu na rynek.

Wraz z postępem w technologii

wytwarzania układów programowalnych następuje również intensywny rozwój komputerowych narzędzi wspomagania projektowania CAD (*Computer Aided Design*) znanych jako systemy automatyzacji projektowania EDA (*Electronic Design Automation*). Narzędzia EDA umożliwiają realizację zadań syntezy (translacji specyfikacji projektu do jego implementacji) oraz symulację, w której specyfikacja lub szczegóły implementacji mogą być poddane analizie w celu sprawdzenia poprawności działania.

Specyfikacja projektu (opis projektowanego układu) do celów syntezy, przy użyciu narzędzi EDA, może być zrealizowana na kilka sposobów: za pomocą schematu, z wykorzystaniem przebiegów czasowych lub diagramu stanów oraz z zastosowaniem opisu tekstowego w jednym z języków opisu sprzętu – HDL (*Hardware Description Language*). Do języków HDL będących obecnie w powszechnym użyciu zalicza się VHDL i Verilog. Czasami stosowany jest też język CUPL (np. firma Altium integruje ten język z systemem Protel), AHDL (język wykorzystywany przez firmę Altera), oraz ABEL (np. kompilator tego języka jest standardowym wyposażeniem udostępnianego bezpłatnie pa-

 

Rys. 1. Ramka danych protokołu RC5

kietu WebPack ISE firmy Xilinx).

Wraz z wprowadzeniem języków opisu sprzętu oraz układów programowalnych pojawiły się nowe możliwości aplikacyjne. Jeden z kierunków takich aplikacji określa koncepcja produktu wirtualnego – systemu, funkcji lub układu scalonego, które nie istnieją w rzeczywistości materialnej, ale mogą być potencjalnie w każdej chwili zrealizowane. Takie układy wirtualne mogą być zarówno gotowymi produktami o zmiennych funkcjach i właściwościach, jak również elastycznymi „klockami”, z których można konstruować większe systemy. Idea rdzeni projektowych szybko zyskała uznanie producentów i użytkowników. Funkcjonuje obecnie duży rynek wirtualnych komponentów specjalizowanych, tzw. rynek własności intelektualnej IP (*Intellectual Property*) zawartej w układach zaprojektowanych w postaci kodów źródłowych języków HDL. Rynkowa oferta rdzeni IP obejmuje oprócz standardowych układów cyfrowych takich jak sumatory, multipleksery, itp., również zaawansowane układy przetwarzania sygnałów cyfrowych takie, jak: filtry, kodery, dekodery, układy kryptograficzne, komutatory i rutery do sieci komputerowych, itp.

Dekodowanie sygnałów RC5

W protokole RC5 do kodowania przesyłanych bitów stosowany jest kod Manchester. Czas trwania bitu jest stały i wynosi 1,778 ms. Bit o wartości logicznej 1 kodowany jest jako zmiana poziomu sygnału z niskiego na wysoki (zbocze narastające) w połowie czasu trwania bitu. Bit o wartości logicznej 0 kodowany jest jako zmiana poziomu sygnału z wysokiego na niski (zbocze opadające) również w połowie czasu trwania bitu. Inaczej można też powiedzieć, że jedynka logiczna kodowana jest jako kolejno: przerwa o czasie trwania równym połowie czasu trwania bitu, czyli 889 μs i impulsu o identycznym czasie trwa-

nia. Podobnie zero logiczne kodowane jest jako kolejno: impuls o długości 889 μs (połowa czasu trwania bitu) oraz przerwa o takim samym czasie trwania.


Na rys. 1 przedstawiono przykładową ramkę danych protokołu RC5. Pierwsze dwa przesyłane bity (S1 i S2) to bity startowe, których wartość logiczna zawsze równa jest 1. Kolejnym, trzecim przesyłanym bitem jest bit T informujący o przytrzymaniu klawisza w pilocie zdalnego sterowania. Bit ten zmienia swoją wartość na przeciwną za każdym razem, kiedy naciskany jest klawisz w pilocie (wysyłane jest polecenie). W przypadku, kiedy klawisz w pilocie przytrzymany zostanie dłużej, kolejno wysyłane są identyczne ramki danych w odpowiednich odstępach czasowych – bit T nie jest wówczas cyklicznie negowany i ma cały czas stałą wartość. Kolejne przesyłane bity A4...A0 to bity adresu urządzenia RC5. Ostatnie 6 bitów ramki danych C0...C5 stanowią bity kodu polecenia.

Ponieważ protokół RC5 wykorzystuje kodowanie Manchester, więc do jego dekodowania można zastosować metody identyczne jak dla tego kodu. Dekodowanie kodu Manchester realizowane jest bądź z użyciem układów czasowych, bądź automatu synchronicznego.

Na rys. 2 przestawiono ideę dekodowania protokołu RC5 z wykorzystaniem układu czasowego. Układ różniczkujący wytwarza impulsy przy każdej zmianie sygnału wejściowego. Impulsy te wyzwalają monowibrator (generator monostabilny), który generuje impulsy o szerokości równej 0,75 czasu trwania bitu w protokole RC5 (ok. 1,3 ms). Jeżeli następny impuls wyzwalający (następne zbocze) pojawi się wówczas, gdy monowibrator nie zakończył jeszcze generowania impulsu, to powtórne wyzwolenie monowibratora nie nastąpi. Zanegowane impulsy monowibratora stanowią sygnał zegarowy taktujący przerzutnik D, na którego wyjściu !Q występują wartości zdekodowanych bitów.

Na rys. 3 przedstawiono graf automatu (inaczej graf przejść i wyjść dla modelu automatu Mealy’ego), wykorzystywanego do dekodowania protokołu RC5. Etykiety opisujące łuki oznaczają odpowiednio rodzaj zdarzenia, oraz po przecinku wartość logiczną zdekodowanego bitu. Zdarzenia opisane są następującymi symbolami:

sp – krótki impuls,

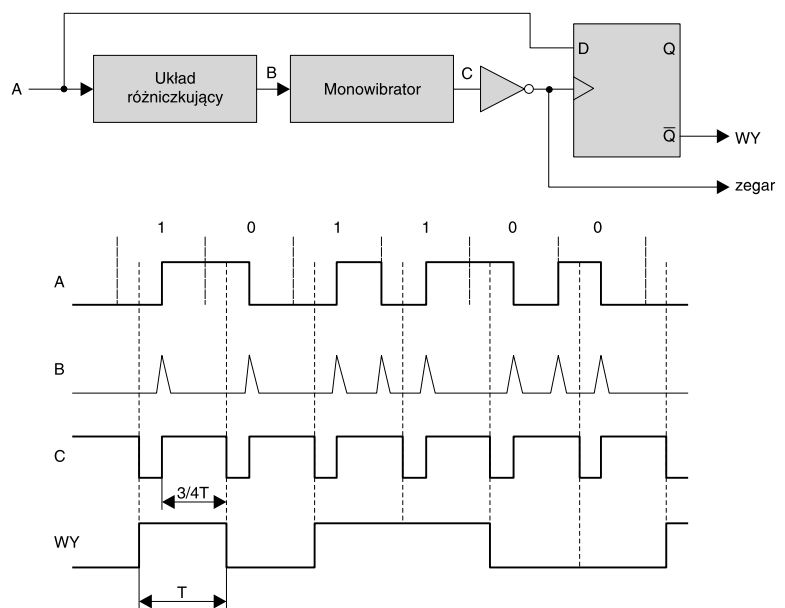

Rys. 2. Ilustracja idei dekodowania protokołu RC5 z wykorzystaniem układu czasowego

Tab. 1. Opis oznaczeń stosowanych na rys. 3

Zdarzenie	Ideal	Min.	Max.
sp	889 μ S	444 μ S	1333 μ S
sg	889 μ S	444 μ S	1333 μ S
lp	1778 μ S	1334 μ S	2222 μ S
lg	1778 μ S	1334 μ S	2222 μ S

sg – krótka przerwa,
lp – długi impuls,
lg – długa przerwa.

Zdarzenia te sklasyfikowane są w sposób podany w **tab. 1**.


Automat rozpoczyna swoje działanie od stanu S0, przy czym wejście do tego stanu powodowane jest pojawieniem się zbocza narastającego dekodowanego sygnału i jednocześnie oznacza, że odebrany został pierwszy bit o wartości logicznej 1. Następnie dekodowanych jest pozostałych 13 bitów (odebranie kolejno 14 bitów stanowi warunek zatrzymania automatu). Każde inne występujące zdarzenie, nie opisane grafem z rys. 3, traktowane jest jako błąd, powodujący przerwanie jego działania.

Sprzętowy dekodery RC5 wykorzystujący układ czasowy

Na **rys. 4** przedstawiono szczegółowy schemat implementacji dekodera protokołu RC5 wykorzystującego układ czasowy.

Dekoder składa się z:

- detektora zboczy wykrywającego zmiany poziomu sygnału z 1 na 0 oraz z 0 na 1,
- 3-bitowego licznika zliczającego liczbę pojawiających się zboczy sygnału wejściowego w momencie, gdy odmierzany jest czas przez licznik 11-bitowy,
- 11-bitowego licznika z wpisem równoległym liczącego wstecz, służącego do odmierzania czasu 3/4T (T – czas trwania bitu w protokole RC5),
- detektora (komparatora) wykry-

 

Rys. 3. Graf automatu dekodowania protokołu RC5

wającego stan osiągnięcia przez licznik wartości 0,

- 14-bitowego rejestru przesuwającego w odpowiednich chwilach czasu (wyznaczonych przez układ sterowania i licznik 11-bitowy) stan wejścia dekodera (wyjścia odbiornika podczerwieni),

- układu sterowania.

Opcjonalnie dekodery może być wyposażony w interfejs kompatybilny z SPI, służący do szeregowym wymiany danych np. z mikrokontrolerem.

Układ sterowania realizuje następujące funkcje:

- Na podstawie informacji z detektora zboczy steruje pracą licznika 11-bitowego: w momencie wystąpienia zbocza, do tego licznika ładowana jest wartość stałej czasowej odpowiadająca 3/4T. Jeżeli pojawi się kolejne zbocze sygnału wejściowego w momencie, gdy licznik nie zakończy jeszcze odmierzania czasu 3/4T od momentu wystąpienia poprzedniego zbocza (licznik nie osiągnie jeszcze stanu 0), wówczas powtórne załadowanie stałej czasowej do licznika nie nastąpi.

- Sprawdza liczbę występujących zboczy sygnału wejściowego (za pośrednictwem licznika 3-bitowego), w czasie gdy licznik 11-bitowy odmierza czas 3/4T. Wystąpienie w tym czasie więcej niż jednego zbocza sygnału wejściowego układ sterowania interpretuje jako błąd (dekodowany protokół nie jest protokołem RC5) i wznowia proces dekodowania od początku (zerowana jest zawartość rejestru przesuwającego).

- Na podstawie informacji z detektora osiągnięcia przez licznik 11-bitowy wartości 0, kieruje pracą rejestru przesuwającego wyzna-


czając moment próbkowania stanu sygnału wejściowego.

- Jeżeli od momentu ostatniego zakończenia odmierzania czasu 3/4T upłynął czas dłuższy niż 3/4T układ sterowania interpretuje taką sytuację jako błąd (normalnie w protokole RC5 następne zbocze powinno pojawić się po czasie 1/4T) i proces dekodowania rozpoczynany jest od początku. W celu wyznaczenia momentu przekroczenia czasu oczekiwania na zbocze układ sterujący odpowiednio steruje pracą licznika 11-bitowego: licznik automatycznie ładowany jest wartością stałej czasowej 3/4T, w momencie gdy osiągnie stan 0 (czyli, gdy ukończy odmierzanie poprzedniej wartości 3/4T).

- Określa moment zakończenia dekodowania ramki protokołu RC5 ustawiając na pewien czas (3/4T) wyjście RDY. Aby określić moment zakończenia dekodowania (odebranie wszystkich 14-tu bitów) układ sterowania analizuje stan najstarszego bitu (najbardziej znaczącego) wyjścia w rejestrze przesuwającym. Jeżeli bit ten ma wartość 1, wówczas oznacza to zakończenie procesu dekodowania.

W celu implementacji sprzętowej tak zdefiniowanego dekodera RC5, z zastosowaniem narzędzi EDA i języków HDL najlepiej posłużyć się opisem mieszanym: strukturalno-behawioralnym. Strukturę dekodera określa sposób połączenia poszczególnych bloków funkcjonalnych, podczas gdy działanie tych bloków można opisać behawioralnie.

Podstawową jednostką projektową w języku Verilog jest tzw. moduł. Może więc on zawierać opis behawioralny działania poszczególnych bloków z rys. 4. Jednak w przedstawionym na **list. 1** kodzie specyfikującym działanie dekodera

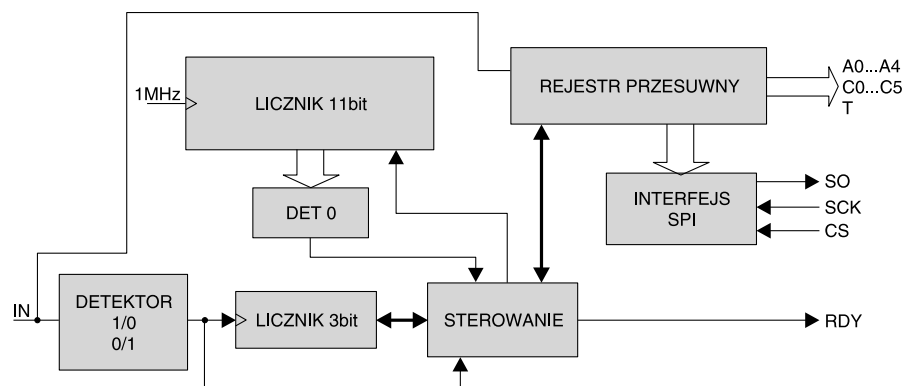

Rys. 4. Schemat blokowy dekodera RC5 z wykorzystaniem układu czasowego

List. 1. Dekoder kodu RC5 opisany w języku Verilog, wykorzystujący układ czasowy

```

module rc5decoder(clk,in,rdy,rc5code);
//deklaracja portów we/wy
input clk,in;
output rdy;
output [13:0] rc5code;
//deklaracja zmiennych
reg [13:0] rc5code;
reg rc5ready,in1,load,start,to,onair;
reg [13:0] rc5temp;
wire [10:0] qcnt;
reg [1:0] ecnt;
cntr c1(.clk(clk),.load(load),.d(11'd1333),.q(qcnt));
licznika //konkretyzacja (utworzenie instancji) modułu
always @(posedge clk) //licznik zdefiniowany jest w oddzielnym module
begin //poniżej opis behawioralny działania dekodera
in1<=in; //przypisanie nie blokujące
//zapamiętanie stanu wejścia w poprzednim takcie
zegara
if((in1&~in)||(~in1&in))
begin
//jeżeli zbocze 0/1 lub 1/0 sygnału wejściowego
//(realizacja detektora zboczy)
if(~start)
begin
//jeżeli nie rozpoczęto jeszcze dekodowania -
//ustaw odpowiednie wartości początkowe
start=1'b1; onair=0;
rc5temp=14'd1; ecnt=0;
end
else ecnt=ecnt+1; //inkrementuj wartość licznika błędów
if(~onair)
begin
//jeżeli wystąpiło zbocze na wejściu
//i nie trwa odmierzenia czasu 3/4T
load=1'b1; //załaduj licznik stałą 3/4T
onair=1'b1;
end
to=0;
end
else
load=0;
if(ecnt==2'b11)
begin
//jeżeli zbyt dużo zboczy - rozpocznij dekodowa-
nie od początku
start=0; to=0;
end
if(qcnt==11'd0)
begin
//licznik osiągnął stan 0
onair=0; ecnt=0;
if(~to)
begin
to=1'b1;
//jeżeli to=1, licznik odmierza czas oczekiwania
na następne zbocze
if(start)
rc5temp={rc5temp[12:0],in};
//realizacja rejestru przesuwne-
go
end
else
begin
//jeżeli przekroczono czas oczekiwania na zbocze
start=0; to=0; rc5ready=0;
end
end
if(rc5temp[13]==1'b1)
begin
//jeżeli odebrano już 14 bitów - koniec dekodowa-
nia
rc5code=rc5temp; rc5ready=1; start=0;
end
end
assign rdy=rc5ready;
endmodule
//definicja działania licznika 11-bitowego
module cntr(clk,load,d,q);
input clk,load;
input [10:0] d;
output [10:0] q;
reg [10:0] tmp;
always @(posedge clk)
begin
if(load) tmp=d;
else
if(tmp==11'd0) tmp=d;
else tmp=tmp-1;
//jeżeli licznik osiągnął 0 - ładuj automatycznie
stałą //czasową d, w przeciwnym przypadku dekrementuj
zawartość licznika
end
assign q=tmp;
endmodule

```

List. 2. Dekoder RC5 opisany w języku Verilog, wykorzystujący automat sekwencyjny

```

module rc5decoder_II(clk,in,rdy,rc5code);
input clk,in;
output rdy;
output [13:0] rc5code;
wire short_pulse,long_pulse,short_gap,long_gap;
reg[3:0] state;
wire time_out;
reg [13:0] rc5temp;
reg rc5ready;
reg [13:0] rc5code;
timer t1(.clk(clk),.in(~in),
.lp(long_pulse),.sp(short_pulse),
.lg(long_gap),.sg(short_gap),.to(time_out));
paratorami) //Konkretyzacja modułu timera (licznik wraz z kom-
paratorami)
always@(posedge clk) //Poniżej realizacja automatu
begin
if(time_out)
begin
//jeżeli przekroczono czas oczekiwania na zbocze -
//automat wraca do stanu początkowego
state=4'd0; rc5ready=0;
end
else
begin
case(state)
4'd0:
begin
rc5temp=0;
if(~in) state=4'd1;
else state=4'd0;
//jeżeli zmiana poziomu wejścia na niski -
//przejdź do stanu 1, w przeciwnym przypadku pozost-
stań w 0
end
4'd1:
begin
rc5temp={rc5temp[12:0],1'b1};
//wpisanie jedynki do rejestru przesuwne-
go //pierwszy bit startu ramki RC5)
state=4'd2; //przejdź do stanu 2 czyli S0
end
4'd2:
begin
//stan S0 automatu (rys. 3.16)
if(short_pulse&&long_pulse) state=4'd0;
//jeżeli inne zdarzenie niż krótki impuls lub dłu-
gi impuls //wróć do stanu 0
else
if(short_pulse&&!long_pulse) state=4'd3; //S1
else //jeżeli krótki impuls przejdź do stanu 3 (S1)
if(long_pulse&&!short_pulse) state=4'd4;
// jeżeli długi impuls przejdź do stanu pośrednie-
go 4
else state=4'd2; //w przeciwnym przypadku pozostań w bieżącym sta-
nie 2
end
4'd3:
begin
//stan S1
if(short_gap&&long_gap) state=4'd0;
//jeżeli zdarzenie inne niż spodziewane - następn-
stan 0
else
if(short_gap&&!long_gap) state=4'd5;
else state=4'd3; //jeżeli krótka przerwa wróć do stanu S0
end
4'd4:
begin
//odebrano bit o wartości 0
rc5temp={rc5temp[12:0],1'b0};
//wpisanie 0 do rejestru przesuwne-
go state=4'd6; //przejdź do stanu S2
end
4'd5:
begin
//odebrano bit o wartości 1
rc5temp={rc5temp[12:0],1'b1};
//wpisanie 1 do rejestru przesuwne-
go state=4'd2; //przejdź do stanu S0
end
4'd6:
begin
//stan S2
if(short_gap&&long_gap) state=4'd0;
//jeżeli zdarzenie inne niż spodziewane - następn-
stan 0
else
if(long_gap&&!short_gap) state=4'd5;
//jeżeli długa przerwa przejdź do stanu pośrednie-
go 5
else
if(short_gap&&!long_gap) state=4'd7;
//jeżeli krótka przerwa przejdź do stanu S3
else state=4'd6;
end
4'd7:
begin
//stan S3
if(short_pulse&&long_pulse) state=4'd0;

```

List. 2. cd.

```

else //jeżeli zdarzenie inne niż spodziewane - następny stan 0
if(short_pulse&&!long_pulse) state=4'd4;
else state=4'd7;
end
endcase
if(rc5temp[13]==1'b1)
begin
//jeżeli bit MSB rejestru przesuwanego zapalony -
//dekodowanie zakończone
rc5code=rc5temp;
//zapamiętaj odebrane bity w rejestrze zatraskowym
rc5ready=1; state=4'd0;
//ustaw flagę zakończenia dekodowania i przejdź do stanu 0
end
end
end

assign rdy=rc5ready; //przepisanie flagi zakończenia dekodowania do portu wyjściowego
endmodule

//Poniżej kod modułu timera
module timer(clk,sp,lp,sg,lg,in,to);
input clk,in;
output sp,lp,sg,lg,to;
reg spl,lp1,sg1,lg1,rst,inl,to;
wire [11:0] timel;
wire [4:0] tm;
cntr c1(.clk(clk),.q(timel),.rst(rst));
assign tm={timel[11],timel[10],timel[9],timel[8]};
assign sp=spl; //zmienna tm zawiera 4 najbardziej znaczące bity licznika
assign lp=lp1;
assign sg=sg1;
assign lg=lg1;

always @(posedge clk)
begin
if(timel>12'd2300)
to=1;
else to=0; //jeżeli oczekiwanie na zbocze dłużej niż 2.3ms - ustaw flagę to

inl<=in; //przypisanie nie blokujące
//zapamiętanie stanu wejścia w poprzednim taktie zegara)

if(inl&~in) //zbocze opadające na wejściu
begin
rst=1; //wyzeruj licznik (w następnym taktie)
if(tm>4'd2&&tm<4'd5)//krótki impuls
begin
spl=1; lp1=0;
sg1=0; lg1=0;
end
else
if(tm>4'd4&&tm<4'd8)//długi impuls
begin
spl=0; lp1=1;
sg1=0; lg1=0;
end
else
begin //jeżeli impuls spoza przedziału - błąd
spl=1; lp1=1;
sg1=0; lg1=0;
end
end

else
if(~inl&in) //zbocze narastające na wejściu
begin
rst=1; //zeruj licznik
if(tm>4'd2&&tm<4'd5)//krótka przerwa
begin
sg1=1; lg1=0;
spl=0; lp1=0;
end
else
if(tm>4'd4&&tm<4'd8)//długa przerwa
begin
sg1=0; lg1=1;
spl=0; lp1=0;
end
else
begin //jeżeli przerwa spoza przedziału - błąd
sg1=1; lg1=1;
spl=0; lp1=0;
end
end
end
end
end
end
endmodule

//Poniżej kod licznika
module cntr(clk,rst,q);
input clk,rst;
output [11:0] q;
reg [11:0] tmp;
always @(posedge clk)
begin
if (rst) tmp=0;
else tmp=tmp+1; //synchroniczne zerowanie
//inkrementacja licznika
end
assign q=tmp;
endmodule

```

RC5 wygodniej było zintegrować bloki: detektora zboczy, licznika 3-bitowego, detektora osiągnięcia przez licznik 11-bitowy stanu zerowego, rejestru przesuwanego oraz układu sterowania – w module głównym dekodera. Osobny moduł zawiera jedynie definicję działania bloku licznika 11-bitowego.

W przedstawionym kodzie, celem zmniejszenia niezbędnych do implementacji zasobów sprzętowych układu programowalnego, zredukowano do 2 liczbę bitów licznika zliczającego liczbę pojawiających się zboczy sygnału wejściowego w czasie gdy odmierzany jest czas $3/4T$ (co jednak wiąże się ze zmniejszeniem skuteczności wykrywania opisanych sytuacji, ale w praktyce okazało się zupełnie wystarczające).

Tak zdefiniowany wirtualny komponent dekodera RC5 może być postrzegany jako pewna „czarna skrzynka” z następującymi sygnałami wejściowymi i wyjściowymi:

- *clk* – zegarowy sygnał taktujący (musi być 1 MHz),

- *in* – wejście dekodera, które powinno być połączone z wyjściem odbiornika podczerwieni (aktywny poziom niski – nie trzeba więc negować sygnału z odbiornika),

- *rdy* – wyjście informujące o pomyślnym zakończeniu dekodowania protokołu (na tym wyjściu pojawia się impuls o czasie trwania ok. 3 ms)

- *rc5code* – 14-bitowe wyjście danych zdekodowanych (stan poszczególnych bitów w odebranej ramce danych protokołu RC5)

Sprzętowy dekodery RC5 wykorzystujący automat sekwencyjny

W przypadku implementacji sprzętowej dekodera z wykorzystaniem automatu sekwencyjnego odpowiedni schemat blokowy układu dekodera może wyglądać tak, jak pokazano na **rys. 5**. Ta wersja dekodera składa się z:

- detektora zboczy (1/0 lub 0/1) zerującego licznik (wystąpienie zbocza sygnału wejściowego powoduje wyzerowanie licznika),


- licznika 11-bitowego odmierzającego czas z rozdzielczością $1\ \mu\text{s}$ (przy taktowaniu 1 MHz),

- zespołu komparatorów, który określa wystąpienie odpowiednich zdarzeń dla automatu sekwencyjnego (krótki impuls – SP, długi impuls – LP, krótka przerwa – SG, długa przerwa – LG, przekroczenie czasu

Dekoder RC5

oczekiwania na zbocze – TO),
 - automatu sekwencyjnego, działającego według grafu z rys. 3, będącego zasadniczą częścią dekodera,
 - rejestru przesuwne, zapamiętującego kolejne odebrane bity ramki

protokołu RC5, wyznaczone przez automat sekwencyjny,
 - prostego układu sterująco-nadzorującego, odpowiedzialnego m. in. za wyznaczania końca transmisji ramki danych RC5.

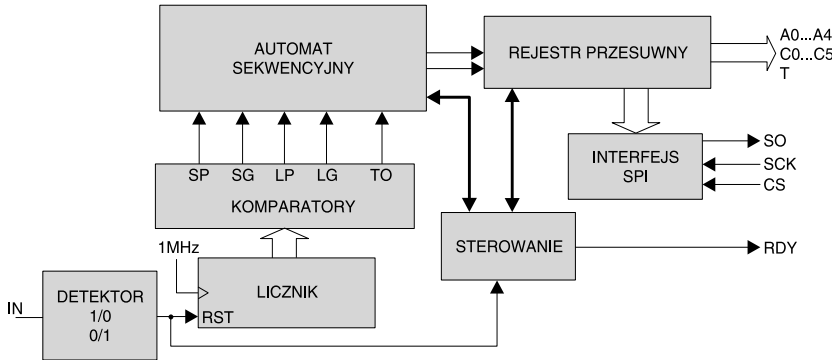

Rys. 5. Schemat blokowy dekodera RC5 z wykorzystaniem automatu sekwencyjnego

Kod źródłowy implementacji dekodera z wykorzystaniem automatu sekwencyjnego przedstawiono na list. 2.

Tak zaimplementowany wirtualny komponent dekodera RC5, z punktu widzenia sygnałów wejścia – wyjścia, zachowuje się identycznie jak dekodery opisany poprzednio. Wymaga jednak nieco więcej zasobów sprzętowych danego układu programowalnego (dla przykładu: w przypadku implementacji z zastosowaniem układu Xilinx XC9572XL i narzędzi XST zawartych w pakiecie Xilinx ISE 5.2i, dekodery ten zajmuje 63 makrokomórki, podczas gdy poprzednia wersja – 57, w obu przypadkach dla strategii silnej optymalizacji powierzchni).

Zbigniew Hajduk

MONTAŻ SMT

- na paście
- na kleju

PROGRAMOWANIE KONSTRUOWANIE

- sterowników na bazie mikrokontrolerów 8-bitowych, 16-bitowych, 32-bitowych

PROJEKTOWANIE

- układów elektronicznych
- obwodów drukowanych

PONADTO OFERUJEMY:

- montaż mieszany: przewlekany, SMT
- lutowanie na fali lutowniczej SOLTEC MIDI z podwójną falą typu SMART WAVE

MCD Electronics
 34-300 Żywiec ul. Lelewela 26
 tel/fax: 33/861 60 35
 e-mail: smt@mcd.com.pl
 http://www.mcd.com.pl

ACSELEKTRONIK

Szydłowiec 26-500 ul. Kolejowa 11 e-mail: acs@acs.ats.pl
 Tel/fax 0486176000, tel 0600332061

OSCYLOSKOPY CYFROWE

www.acs.ats.pl

PROGRAMATORY PAMIĘCI

Uniwersalne programatory Vi-LAB, ERICA, Ps32

- Vi-LAB** wirtualne laboratorium
- ✓ programator 1400 układów, ZIF 48Pin 0,3"-0,6"
 - ✓ tester TTL, CMOS, PLD
 - ✓ emulator czasu rzeczywistego (8MB-16Bit 27xxx, 62xxx, 24Cxx, 93Cxx, 25/95xxx)
 - ✓ komunikacja port drukarkowy ECP
 - ✓ samodzielne dodawanie nowych algorytmów język ISPA



Profesjonalne programatory XELTEK



SuperPRO 8000, 2000, 680, V, LX, 280, Z

- ✓ obsługa ponad 8000 układów
- ✓ modele z LCD pracujące bez komputera
- ✓ programatory wielokrotnie o wydajności 1000 układów/h
- ✓ praca z układami większymi niż 100końcówek

ADS 220 2x60MHz 200MSPS



- ✓ pasmo 2x60MHz
- ✓ rozdzielczość 8bitów/kanal
- ✓ próbkowanie 2x200MSPS, 3.3 x pasmo
- ✓ zakres 5mV-5V/DIV (1:1)
- ✓ zewnętrzny kanał wyzwalania EXT
- ✓ analiza FFT
- ✓ interpolacja przebiegów sin(x)/x
- ✓ autokalibracja 24bitowa
- ✓ wyjście kompensacji sond pomiarowych
- ✓ impedancja wejściowa 1M, pojemność 20pF
- ✓ połączenie z komputerem IEEE1284-ECP
- ✓ pełny resampling przebiegu (możliwość zmiany czasu i wzmocnienia na zatrzymanym przebiegu)
- ✓ automatyczne pomiary: częstotliwość, okres, peak to peak, RMS, wartość średnia
- ✓ symulacja wirtualnej płyty czołowej oscyloskopu
- ✓ oparty na układach AnalogDevices, Burr-Brown, Xilinx
- ✓ w połączeniu z komputerem notebook - idealne stanowisko pomiarowe